

# Comparators Circuit

$A_1$	$A_0$	$B_1$	$B_0$	$A > B$	$A < B$	$A = B$
0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	1	0
0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	1	0	1	0
0	1	0	0	1	0	0
0	1	0	1	0	1	1
0	1	1	0	0	1	0
0	1	1	1	0	1	0
1	0	0	0	1	0	0
1	0	0	1	1	0	0
1	0	1	0	0	1	1
1	0	1	1	0	1	0
1	1	0	0	1	0	0
1	1	0	1	1	0	0
1	1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0	1



## K-MAP

		$A > B$						$A < B$			
		BCD						BCD			
AB		00	01	11	10	AB		00	01	11	10
00		0	0	0	0	00		0	1	1	1
01		1				01		0	0	1	1
11		1	1	0	1	11		0	0	0	0
10		1	1	0		10		0	0	1	0

## Equations

$$A > B$$

$$= B\bar{C}\bar{D} + A\bar{C} + ABC\bar{D}$$

$$A < B$$


$$\bar{A}C + \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{B}CD$$

$$A = B$$

$$\bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D + ABCD + A\bar{B}C\bar{D}$$



# Circuit

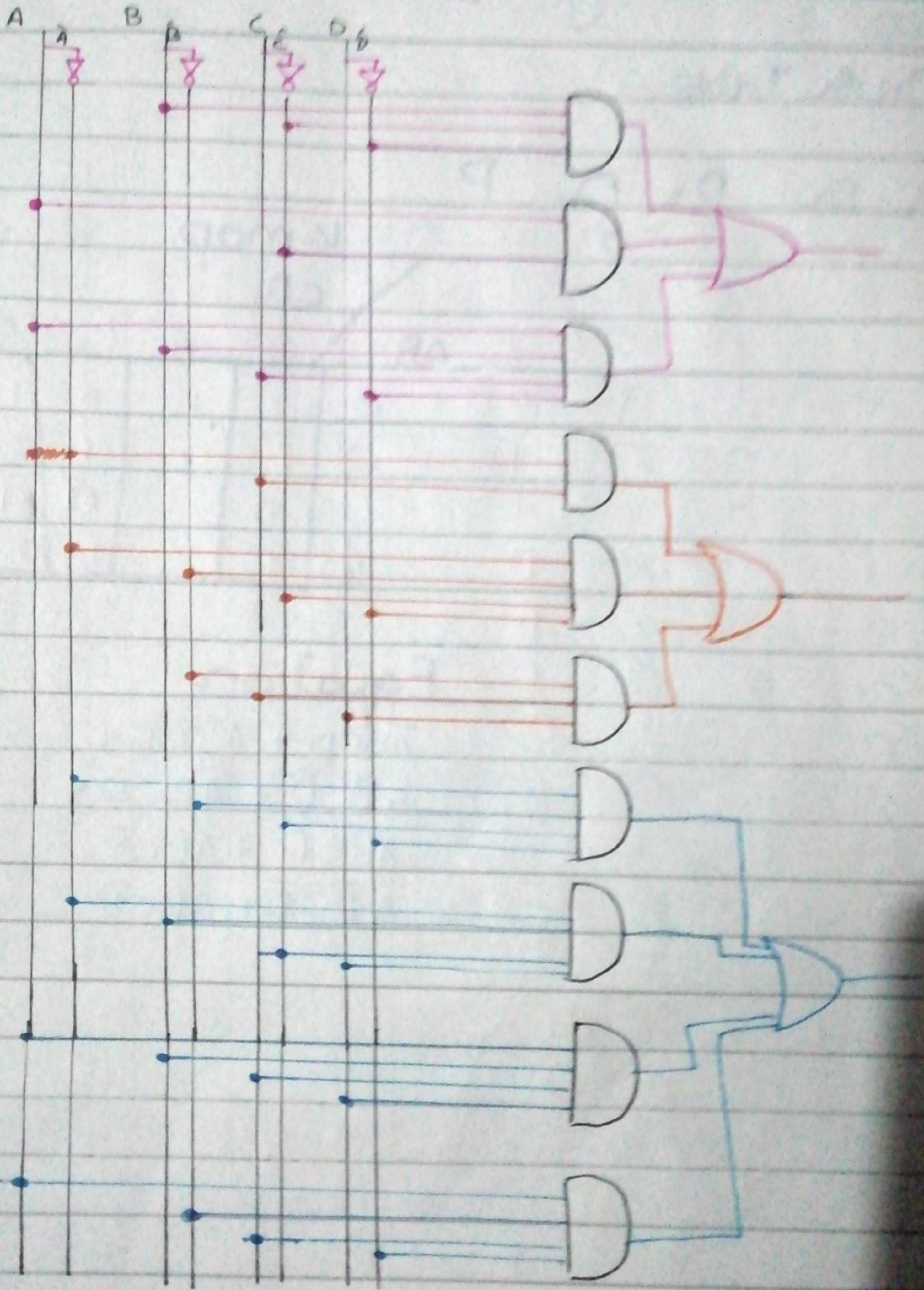



Q1

Adjacent 1's detector Function

A	B	C	D	P
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1


k-map

	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	0	0	1	1
11	1	1	1	1
10	0	0	1	0

equation:

$$P(A,B,C,D) = AB + CD + BC$$


Circuit:

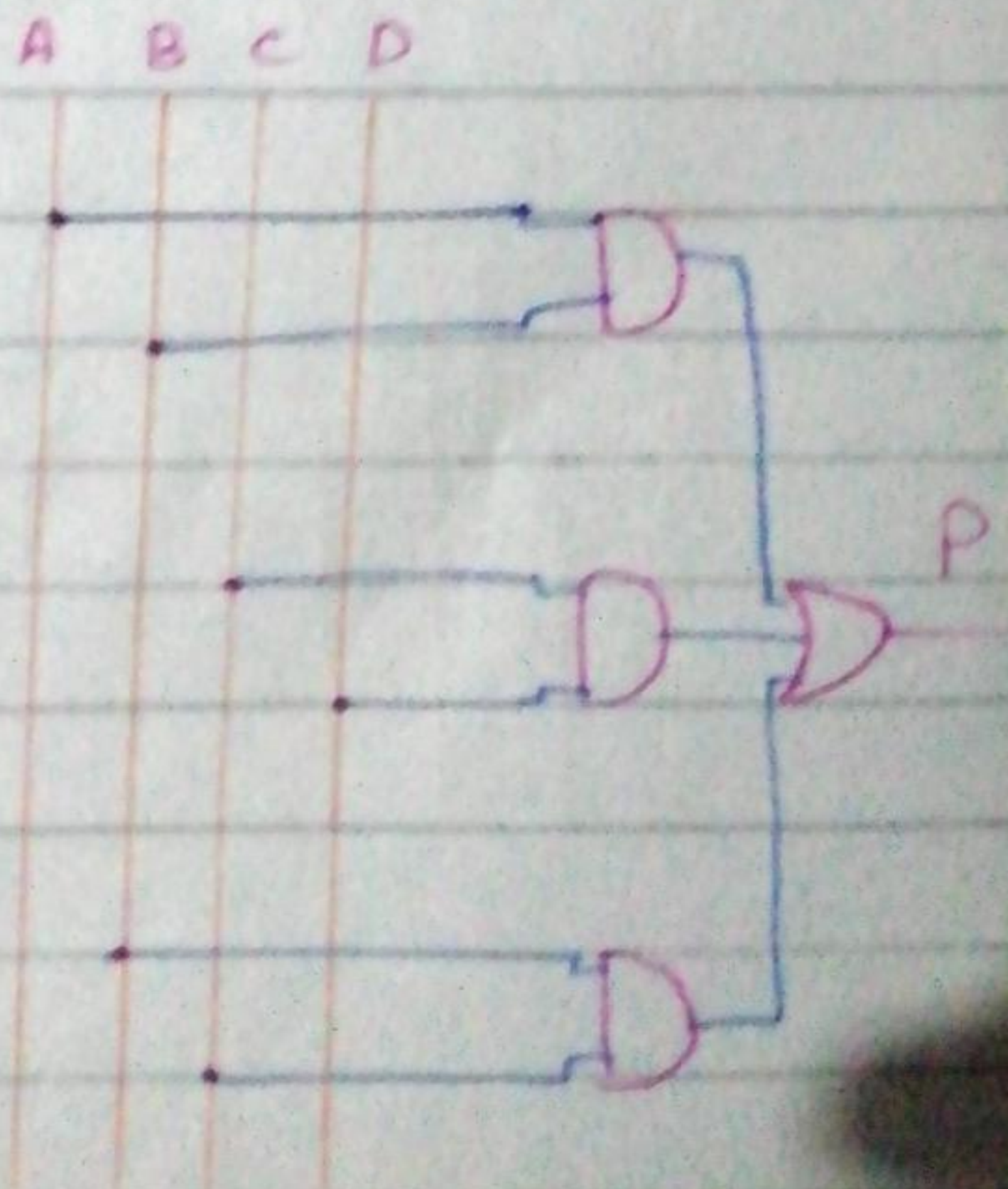



## B) Adjacent 0 detector


i) K-Map : (POS)

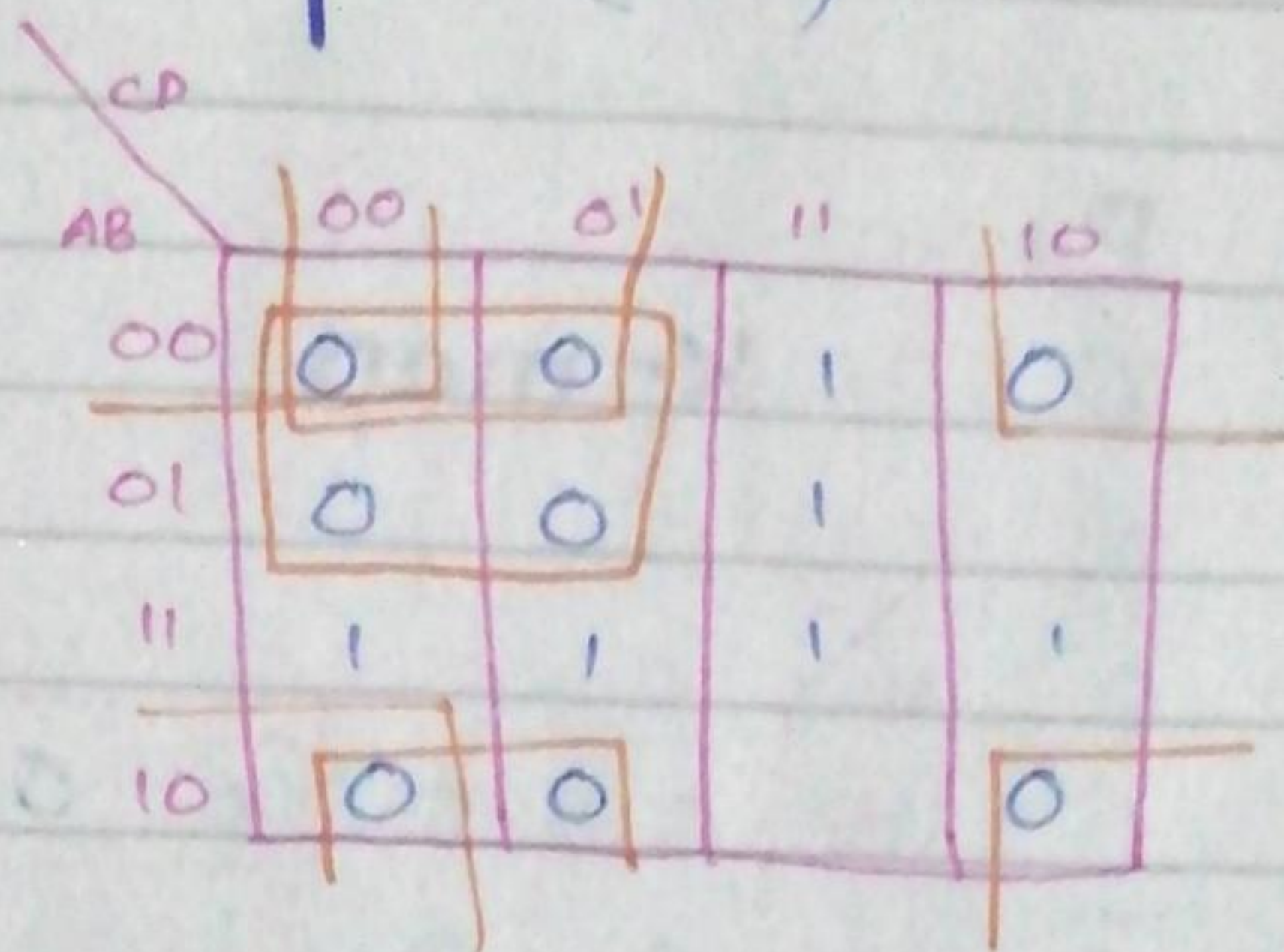

Equation:

$$F(A, B, C, D) = (B + C) \cdot (A + C) \cdot (B + D)$$


Circuit :

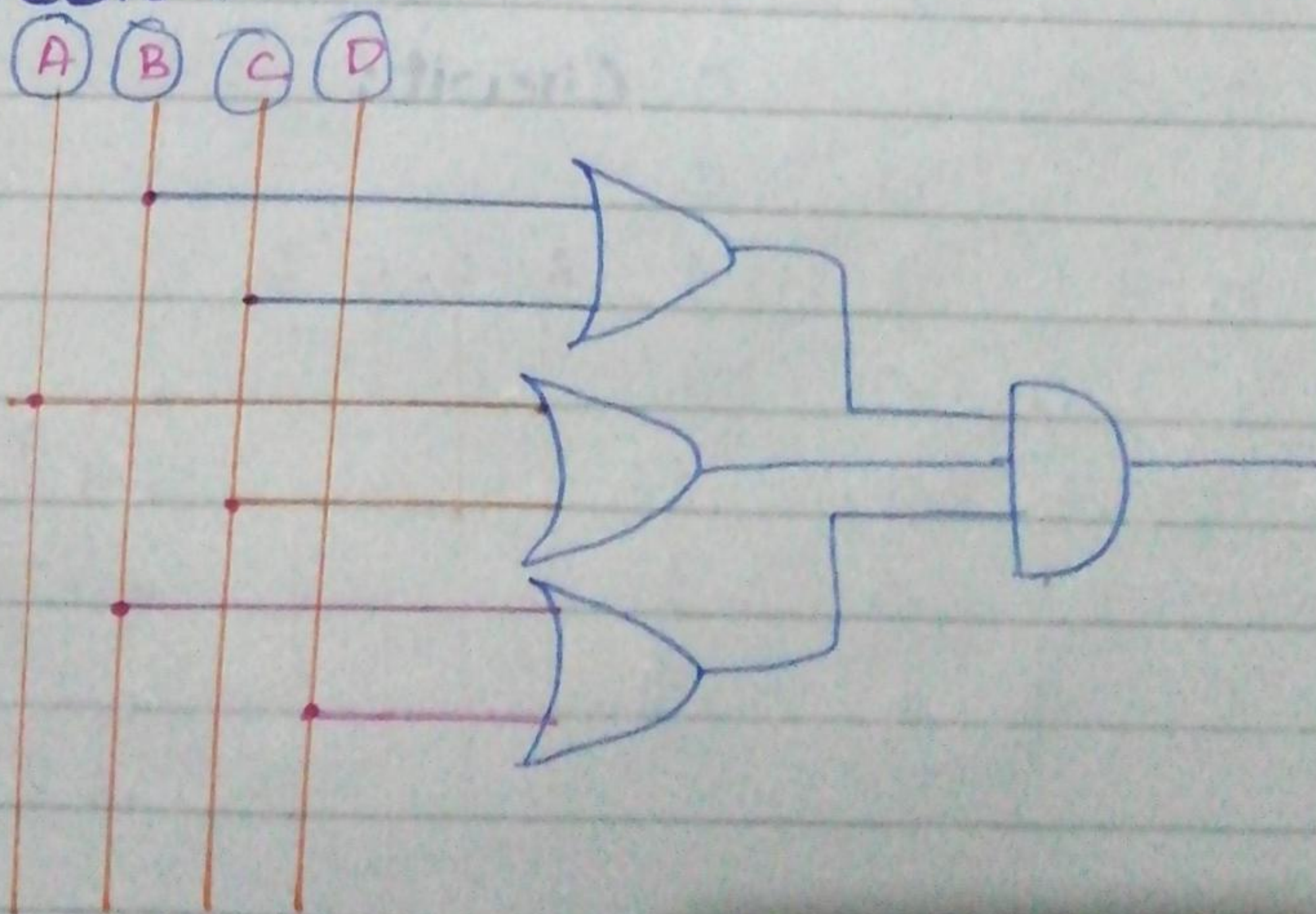



USING NAND GATE

A B C D

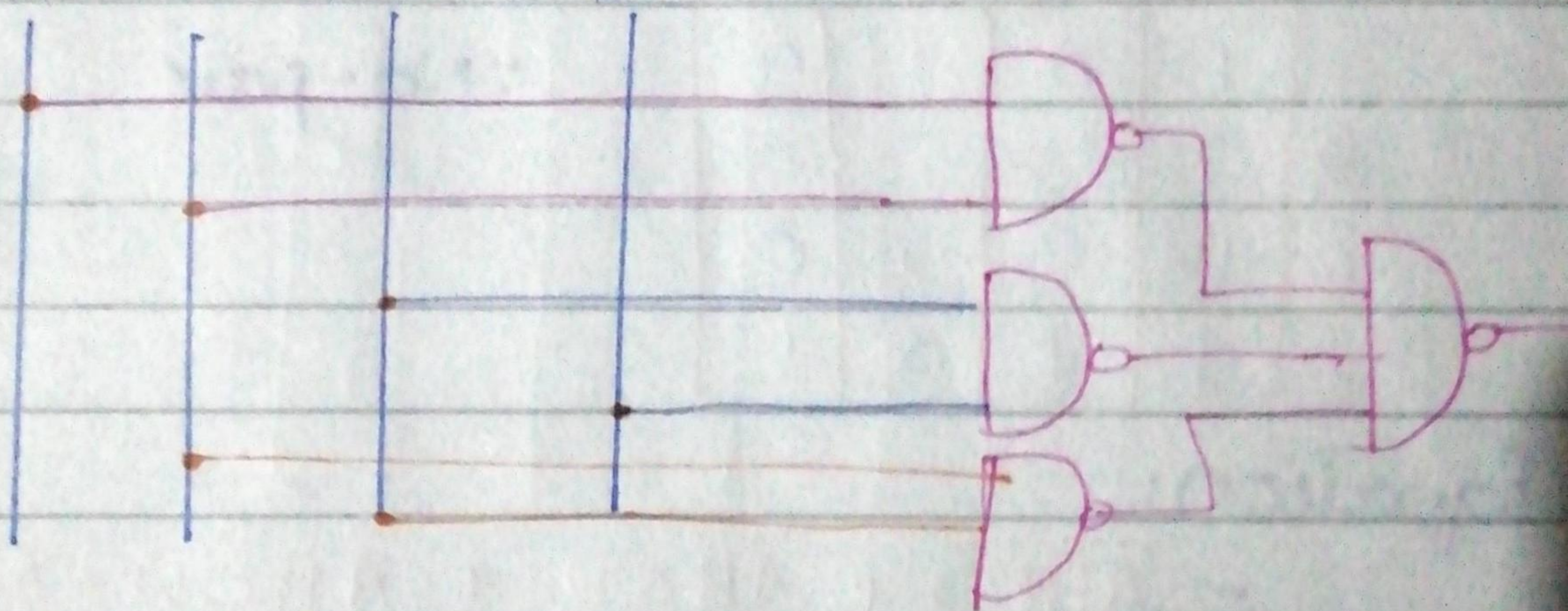



# Even Parity Bit.

H.W

Q2

Truth Table

D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	D <sub>4</sub>	P
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

K-map

CD

AB

	00	01	11	10
00	0	1	0	1
01	1	0	1	0
11	0	1	0	1
10	1	0	1	0

Equation

$$\begin{aligned} &\bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \\ &\bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}BCD + \\ &AB\bar{C}D + ABC\bar{D} + \\ &A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}CD \end{aligned}$$



# Circuit

