

Q#1

19FO228

part (i)

	00	01	11	10
00	1	0	0	0
01	0	1	1	1
11	0	1	1	1
10	1	0	1	1

$$F = BD + AC + \bar{B}\bar{C}\bar{D} + BC$$

This is minimum expression
of SOP

Part (ii)

	00	01	11	10
00	1	0	0	0
01	0	1	1	1
11	0	1	1	1
10	1	0	1	1

$$F = (\bar{B} + C + \bar{D})(A + B + \bar{C})(\bar{B} + C + D)$$

This is minimum
expression POS


Q2

MF-0228.

a)

A	B	C	even	odd	prime
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	1
0	1	1	0	1	1
1	0	0	1	0	0
1	0	1	0	1	1
1	1	0	1	0	0
1	1	1	0	1	1

Q2 (b)

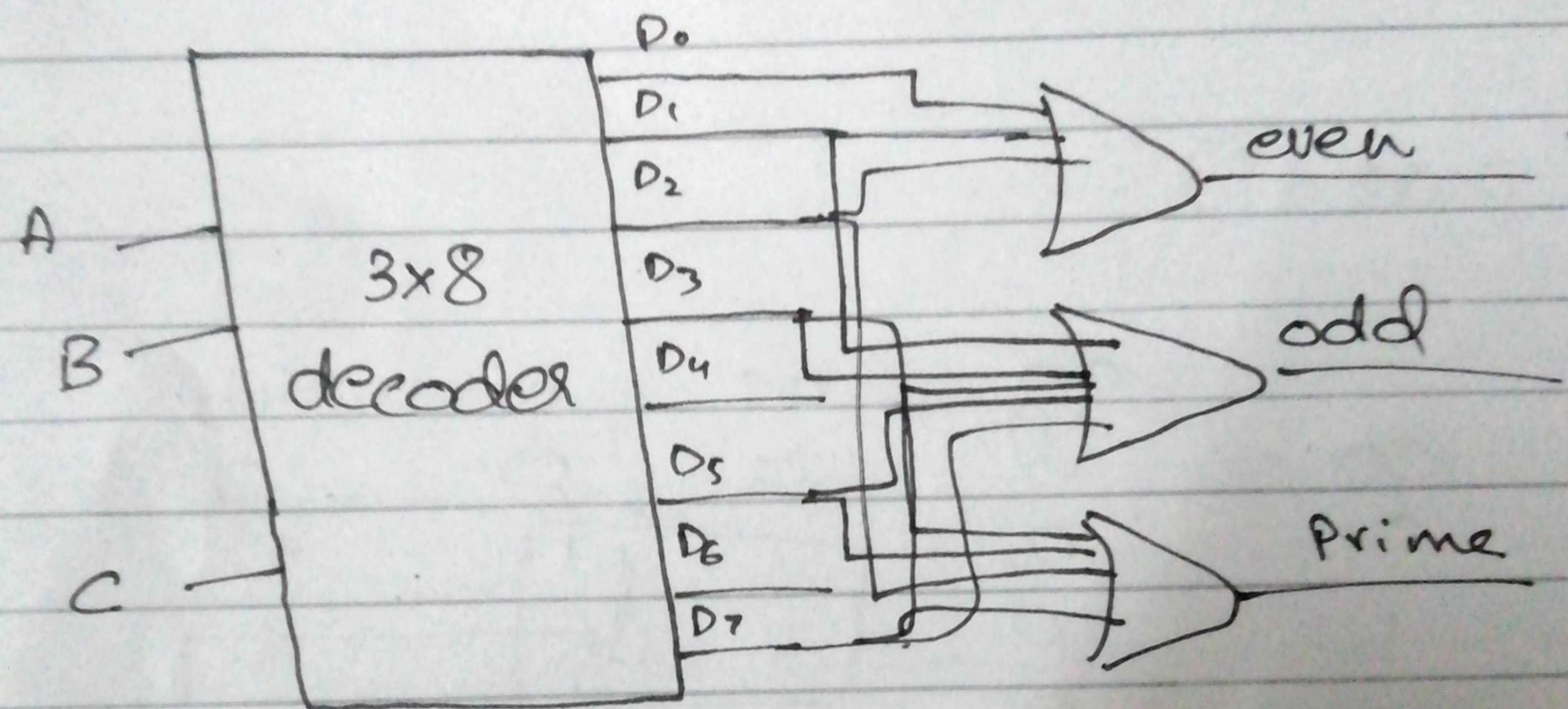

Q3 19F-0228

Design and implement 4 bit data and generates a bit along with data bits.

x	A	B	C	parity
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

k-map

A	BC			
	00	01	11	10
00	1	0	1	0
01	0	1	0	1
11	1	0	1	0
10	0	1	0	1


(2)

19F-0228

Equations:

$$F(x, A, B, C) = \bar{x}\bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{x}\bar{A}BC + \bar{x}A\bar{B}C + \bar{x}ABC + xA\bar{B}\bar{C} + xABC + x\bar{A}\bar{B}C + x\bar{A}B\bar{C}$$

Circuit:

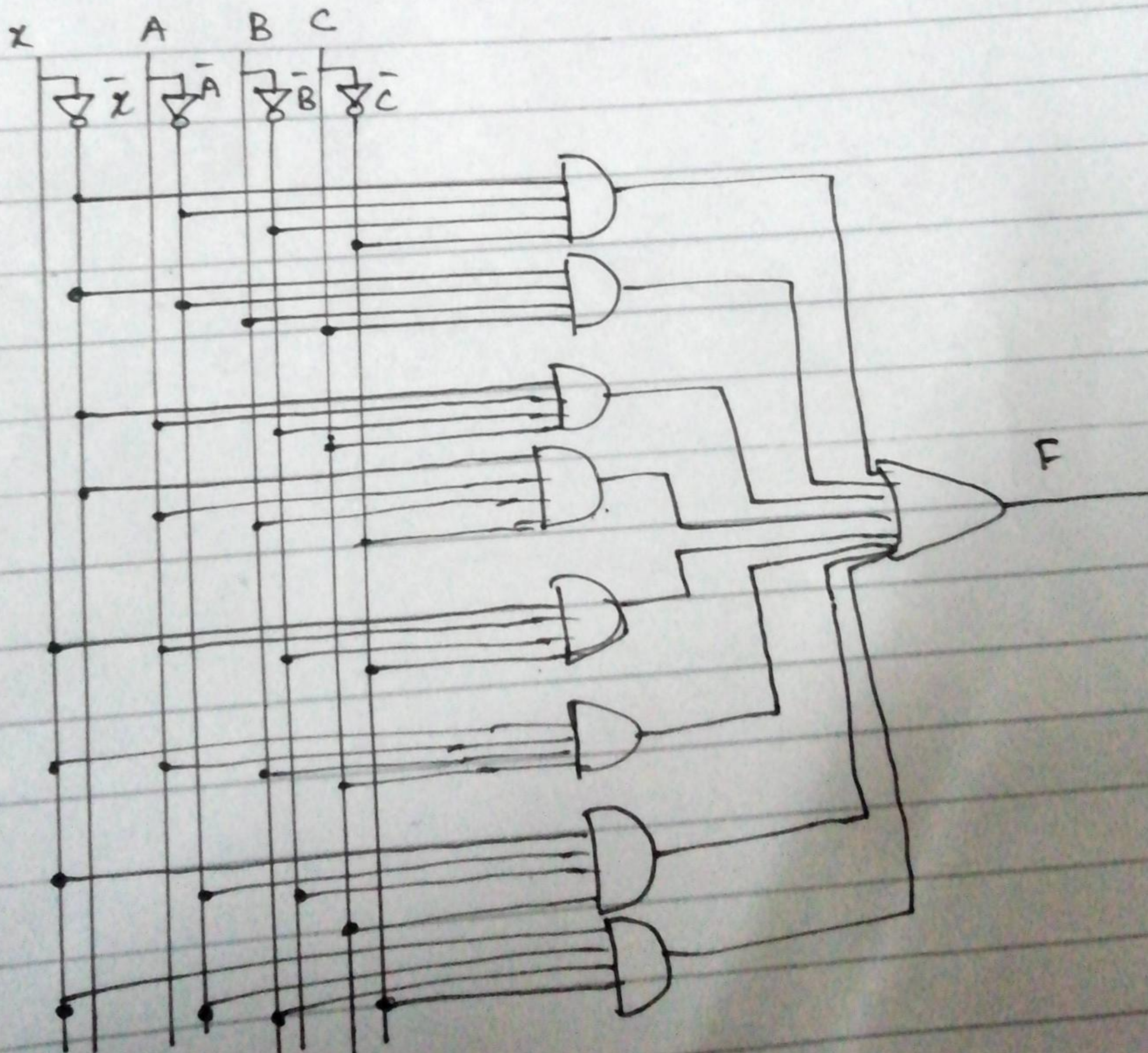

19F-0228

QNO4

BCD code

divisible by 4

0	0	0	0	0	
0	0	0	1	0	
0	0	1	0	0	
0	0	1	1	1	8x1 mux
0	1	0	0	1	0-1 = 0
0	1	0	1	0	2-3 = 0
0	1	1	0	1	4-5 = 0
0	1	1	1	0	8-9
1	0	0	0	1	(6-7) = 0
1	0	0	1	1	8-9 = 1
1	0	1	0	0	10-11 = 0
1	0	1	1	0	12-13 = 0
1	1	0	0	1	14-15 = 0
1	1	0	1	0	
1	1	1	0	0	
1	1	1	1	1	