

Design and Implement 2x1 MUX for the following function.

$$F = \Sigma (1, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15)$$

Truth - Table:

A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

B \ CD	00	01	11	10
0	0	1	1	0
1	1	0	0	0

B \ CD	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	1	1	1	1

Equations


$$1 \Rightarrow B\bar{C}\bar{D} + \bar{B}D$$

$$2 \Rightarrow CD + B$$
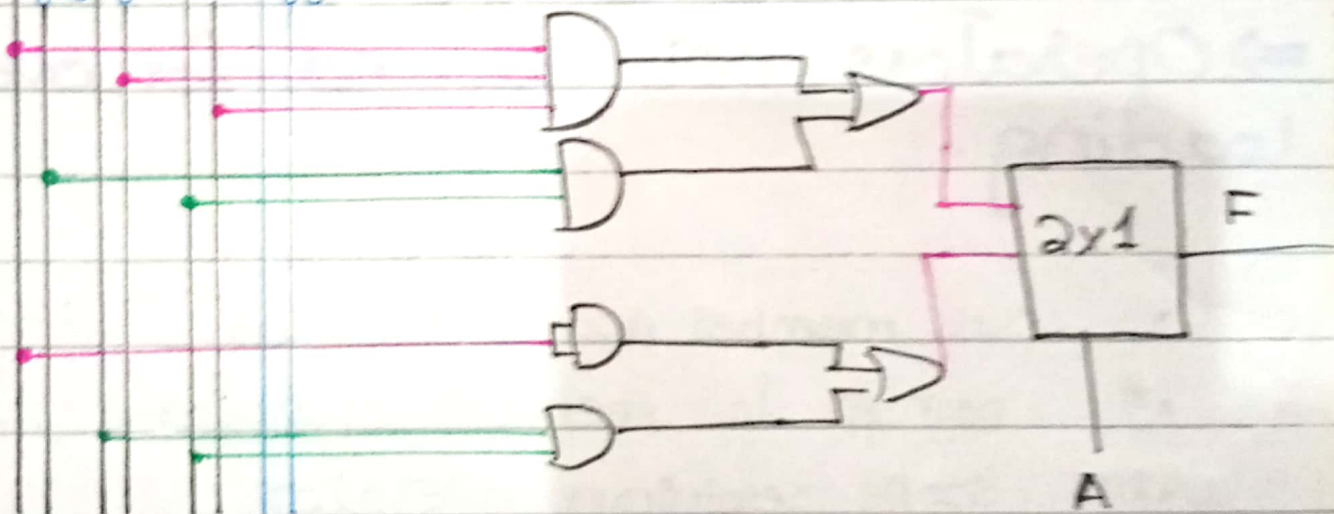
# Circuit

B C D 1

$\overline{B}$   $\overline{C}$   $\overline{D}$   $\overline{0}$



$$F(A, B, C, D) = \Sigma (2, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 14)$$

A	B	C	D	F	8x1	4x1	2x1
0	0	0	0	0	$F=0$		
0	0	0	1	0		$F=C\bar{D}$	
0	0	1	0	1	$F=\bar{D}$		
0	0	1	1	0			
0	1	0	0	1	$F=1$		
0	1	0	1	1		$F=\bar{C}D$	
0	1	1	0	1	$F=\bar{D}$		
0	1	1	1	0			
1	0	0	0	1	$F=1$	$F=\bar{C}$	
1	0	0	1	1			
1	0	1	0	0	$F=0$		
1	0	1	1	0			
1	1	0	0	0	$F=D$		
1	1	0	1	1		$F=C\oplus D$	
1	1	1	0	1	$F=\bar{D}$		
1	1	1	1	0			



## K-map For 2x1

B	CD			
	00	01	11	10
0	0	0	0	1
1	1	1	0	1


equation

$$\overline{B}\overline{C} + C\overline{D}$$


B	CD			
	00	01	11	10
0	1	1	0	0
1	0	1	0	1

$$\overline{B}\overline{C} + \overline{C}D + BC\overline{D}$$


# Circuit

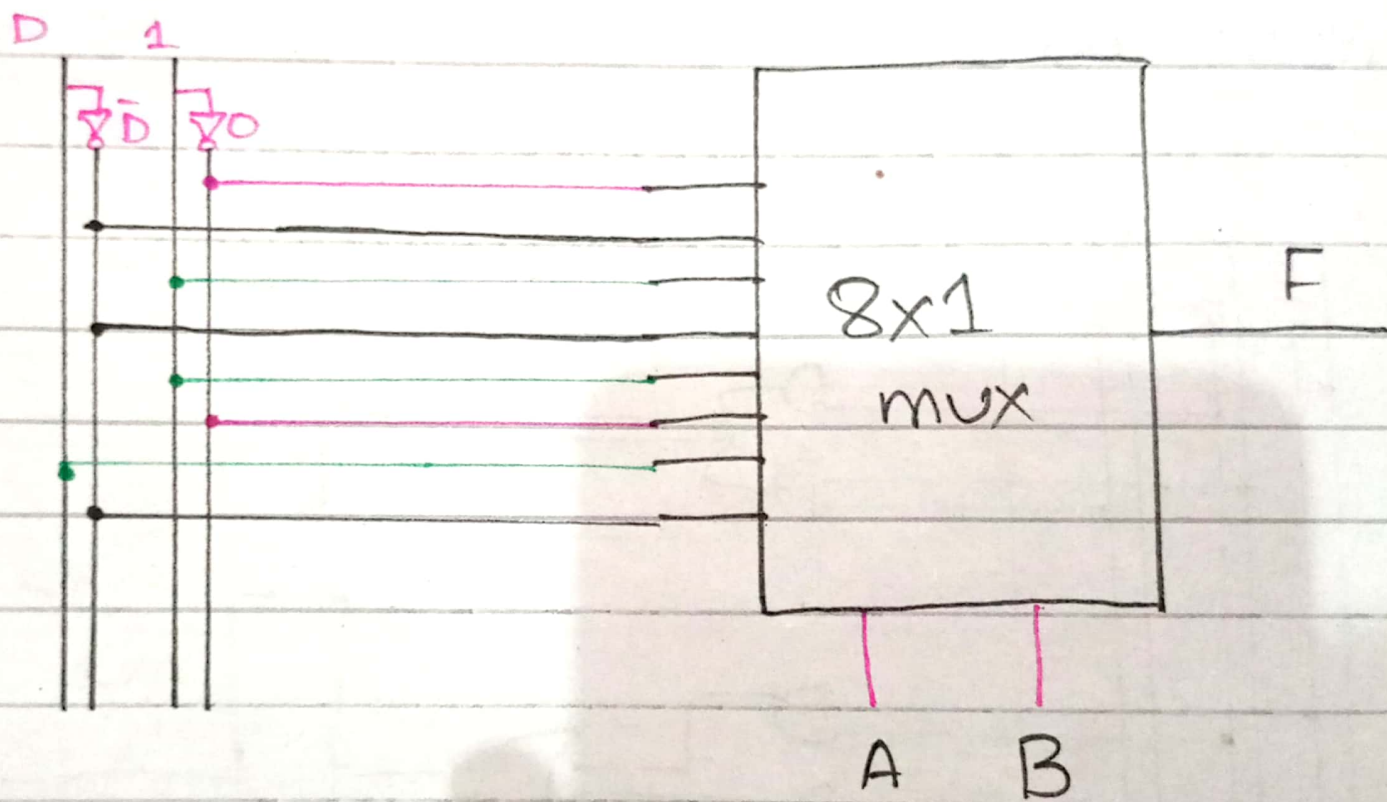

## Circuit 4x1

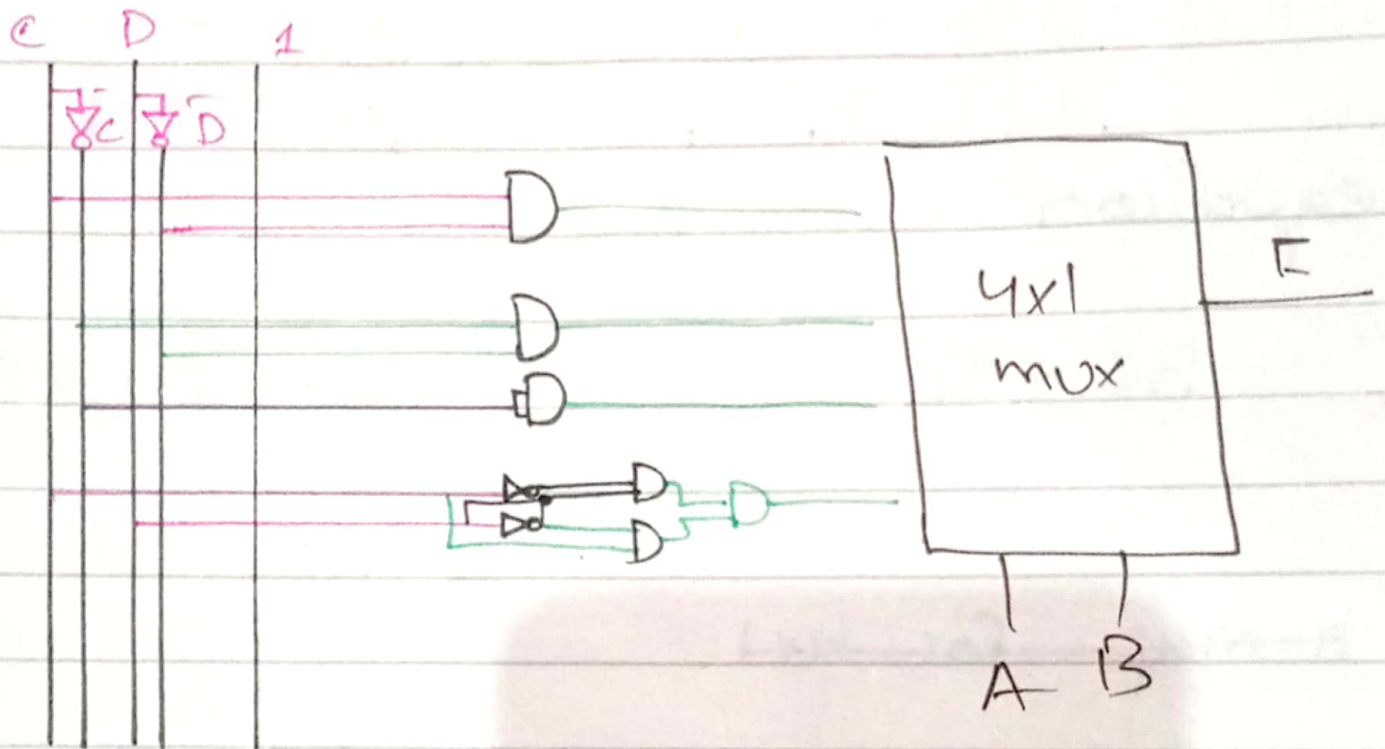

## Circuit 2x1

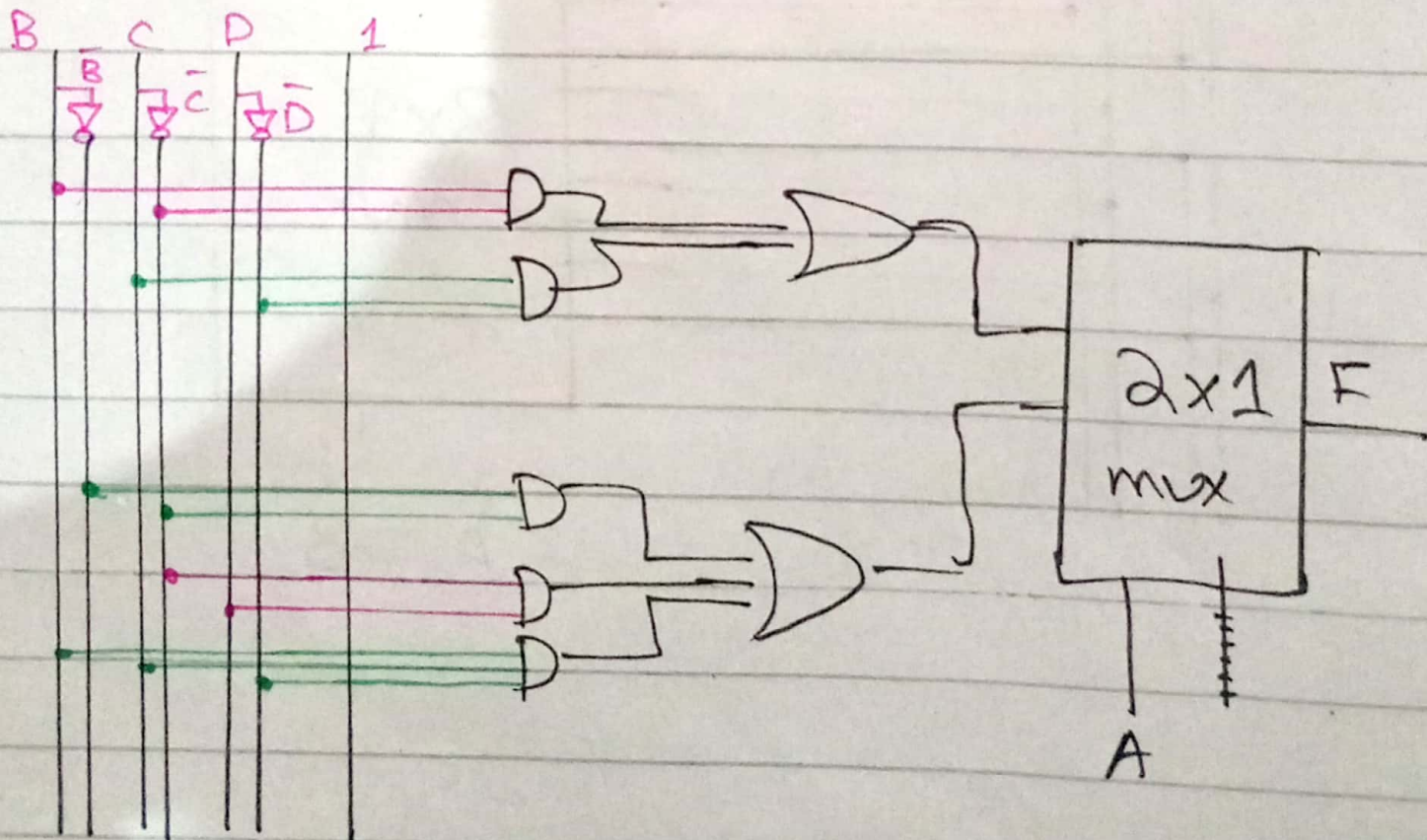

A B C D  $F = \sum m(1, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15)$

0	0	0	0	} $F=D$ {	0
0	0	0	1		0
0	0	1	0		1
0	0	1	1		1
0	1	0	0	} $\overline{C+D}$ {	0
0	1	0	1		0
1	0	1	0		0
1	0	1	1		0
1	0	0	0	} $CD$ {	0
1	0	0	1		0
1	1	0	0		0
1	1	0	1		0
1	1	1	0	} 1 {	1
1	1	1	1		1

$F=D$

$F=D$

$F=\overline{D}$

$F=0$

for 8x1

$F=0$

$F=D$

$F=1$

$F=1$

for 4x1



