

Q1: Design and implement Even parity Generator for 3-bit binary Numbers.

ANS.

⇒ Truth-Table:

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1


⇒ K-map:

	BC	00	01	11	10
A	0	0	1	0	1
1	1	1	0	1	0

⇒ Equation:

$$F(A,B,C) = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C} + ABC$$

⇒ Circuit Diagram:

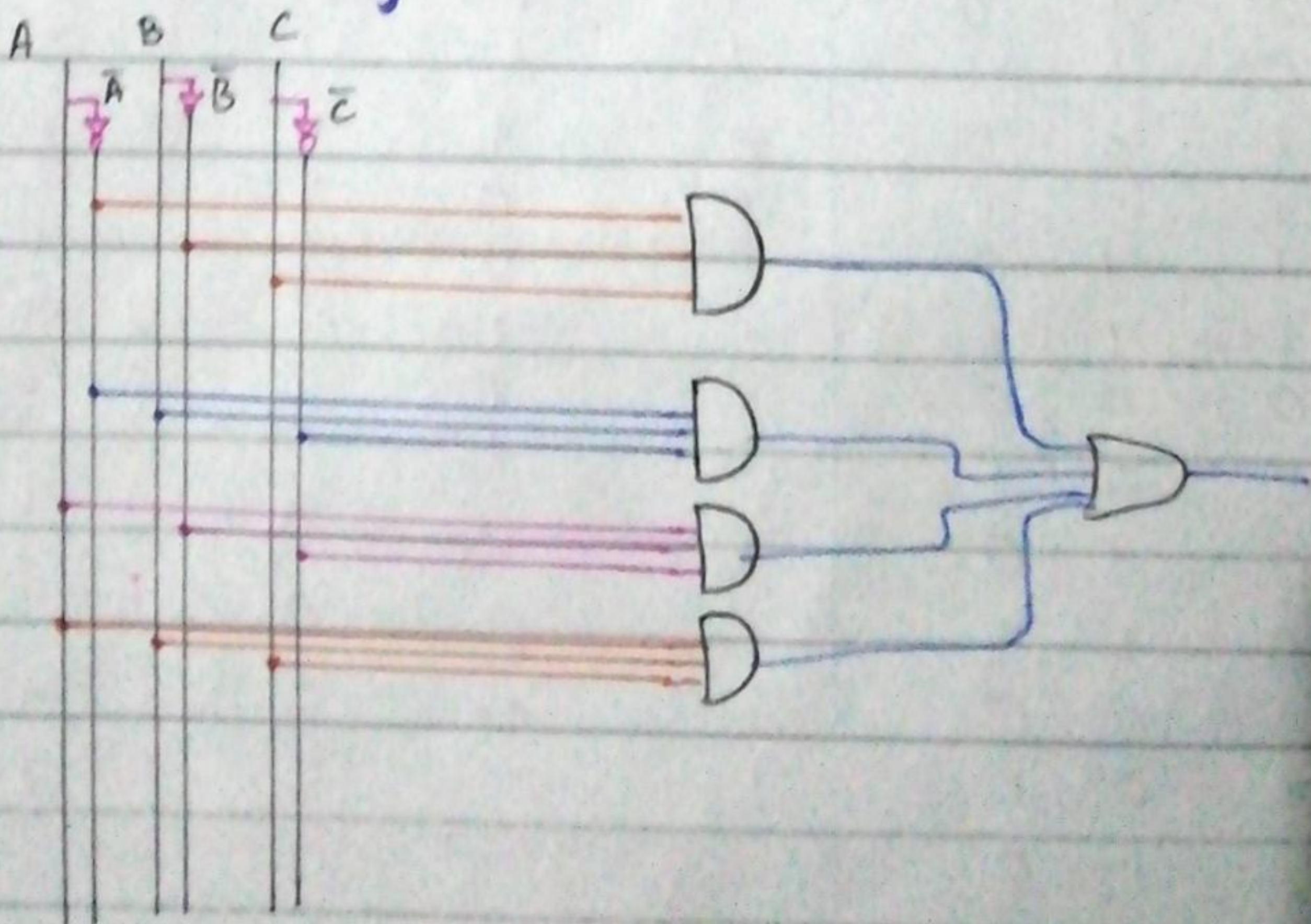

Q2

ODD PARITY FUNCTION

D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	P
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

K-map


	00	01	11	10
00	1	0	1	0
01	0	1	0	1
11	1	0	1	0
10	0	1	0	1

∴ No-pair

Equation:

$$= \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}BC\bar{D} + \\ ABC\bar{D} + ABCD + A\bar{B}\bar{C}D + A\bar{B}C\bar{D}$$


Circuit:

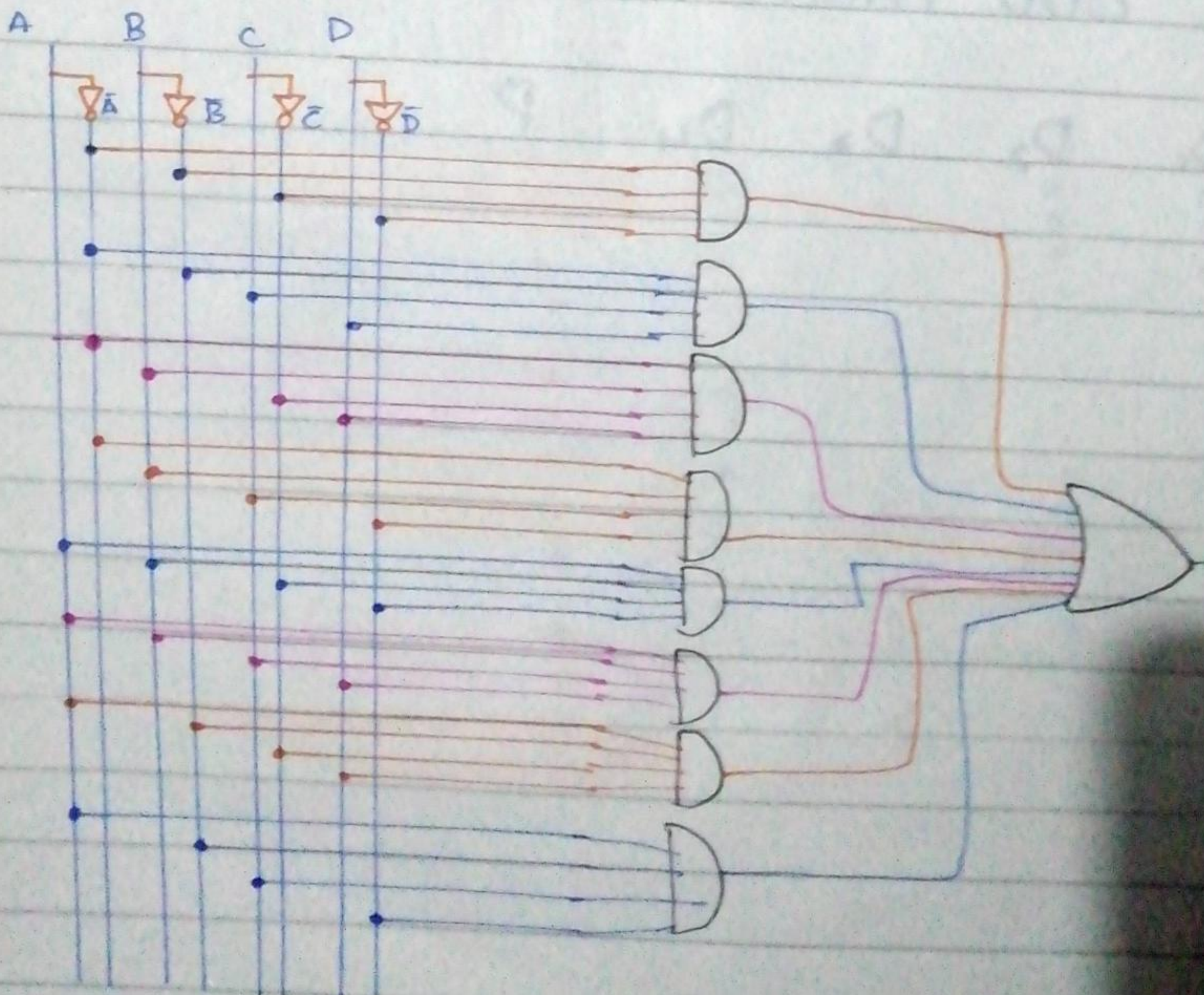

Q3:

Complete and design BCD to 7 segment Display circuit.

UNUSED COMBINATION GIVE E FOR ERROR.

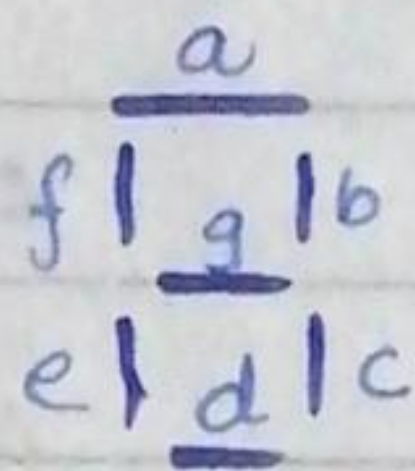

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Solution:

Truth table

A	B	C	D	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0
0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1
1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1
1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1
1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1
1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1

K-maps

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	0	1	1
01	0	1	1	1
11	1	1	1	1
10	1	1	1	1

$$F(A,B,C,D) = BD + A + C + \bar{B}\bar{D}$$

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	1	0	1	0
11	0	0	0	0
10	1	1	0	0

$$F = \bar{A}\bar{B} + \bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}CD$$

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1	1	0
01	1	1	1	1
11	0	0	0	0
10	1	1	0	0

$$F = \bar{A}D + \bar{A}B + \bar{B}\bar{C}$$

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	0	1	1
01	0	1	0	1
11	1	1	1	1
10	1	1	1	1

$$F = A + C\bar{D} + \bar{B}\bar{C}D + \bar{B}\bar{C} + \bar{B}\bar{D}$$

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	0	0	0	1
11	1	1	1	1
10	1	0	1	1

$$F = AB + C\bar{D} + AC + \bar{B}\bar{D}$$

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	0	0	0
01	1	1	0	1
11	1	1	1	1
10	1	1	1	1

$$F = A + \bar{C}\bar{D} + \bar{B}\bar{C} + \bar{B}\bar{D}$$

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0	1	1
01	1	1	0	1
11	1	1	1	1
10	1	1	1	1

$$\bar{F} = A + C\bar{D} + \bar{B}\bar{C} + \bar{B}\bar{D}$$

Circuit Diagram

A B C D

$\frac{1}{2}A$ $\frac{1}{2}B$ $\frac{1}{2}C$ $\frac{1}{2}D$

