

Quiz 02 19F-0228

Q1

Design a combinational Circuit with 3 inputs and 3 outputs.

condition 1: 0, 1, 2, 3 one > input

condition 2: 4, 5, 6, 7 two < input

Truth Table

x	y	z	A	B	C
0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	0	1	0	1	1
1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	0	1

// condition 1

// condition 2

k-map

A

	00	01	11	
0	0	0	1	0
1	0	0	1	1

B

	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	1	0	

C

	00	01	11	10
0	1	0	0	1
1	0	1	1	0


equations

$$A = yz + xy$$

$$B = x\bar{y} + \bar{y}z + \bar{x}y\bar{z}$$

$$C = xz + \bar{x}\bar{z}$$

x y z

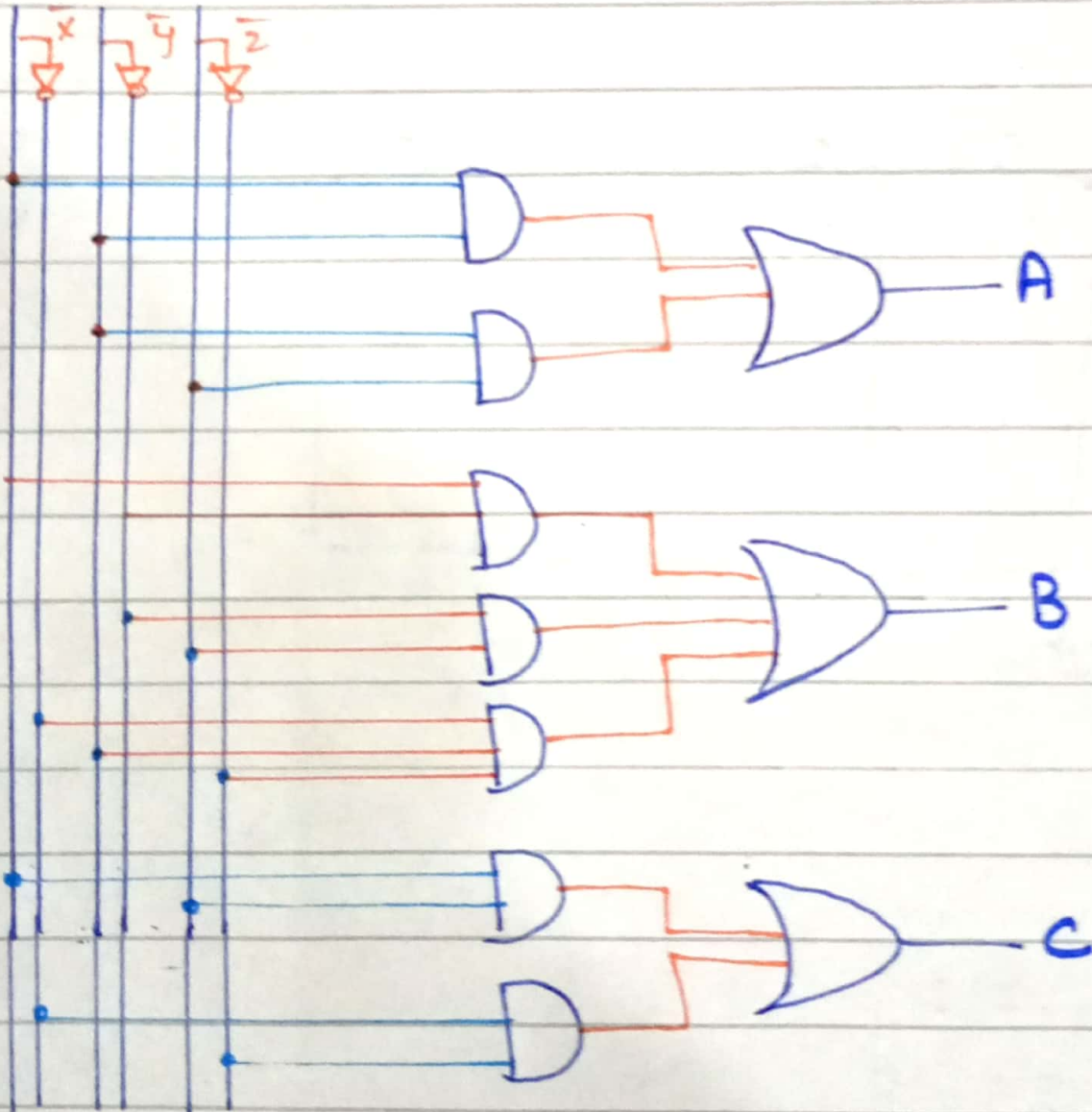

Q2

Draw NAND gate logic diagram.

$$F(A,B,C,D) = \sum (0,1,2,3,6,10,11,14)$$

k-map

	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	1	1	1	0
11	1	1	1	0
10	1	1	0	0

Equation

$$BD + A\bar{C} + B\bar{C}$$

Circuit

