

19F-0228 Quiz 04.

Q

Implement the circuit defined by the equation

$$F(A, B, C, D) = \sum(1, 4, 6, 7, 8, 11, 12)$$

using


a) 4 to 1 multiplexer

b) 8 to 1 multiplexer


Truth Table

A	B	C	D	F	combinations for	
0	0	0	0	0	4x1	8x1
0	0	0	1	<u>1</u>	$F = \bar{C}D$	$F = D$
0	0	1	0	0		
0	0	1	1	<u>0</u>		$F = 0$
0	1	0	0	<u>1</u>		
0	1	0	1	<u>0</u>	$F = C + \bar{D}$	$F = \bar{D}$
0	1	1	0	<u>1</u>		
0	1	1	1	<u>1</u>		$F = 1$
1	0	0	0	<u>1</u>		$F = \bar{D}$
1	0	0	1	0		
1	0	1	0	0	$F = C \oplus D$	
1	0	1	1	<u>1</u>		$F = D$
1	1	0	0	<u>1</u>		
1	1	0	1	0	$F = \overline{C + D}$	$F = \bar{D}$
1	1	1	0	0		$F = 0$
1	1	1	1	0		

4x1

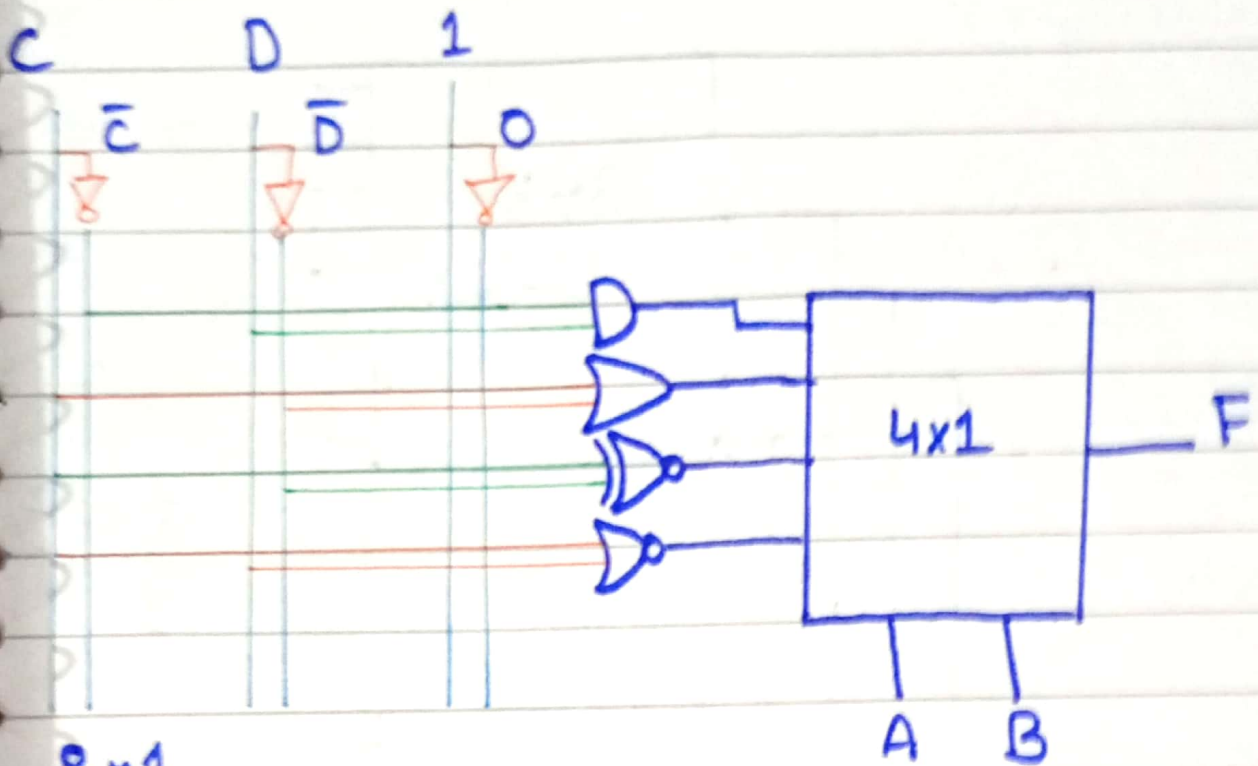

8x1

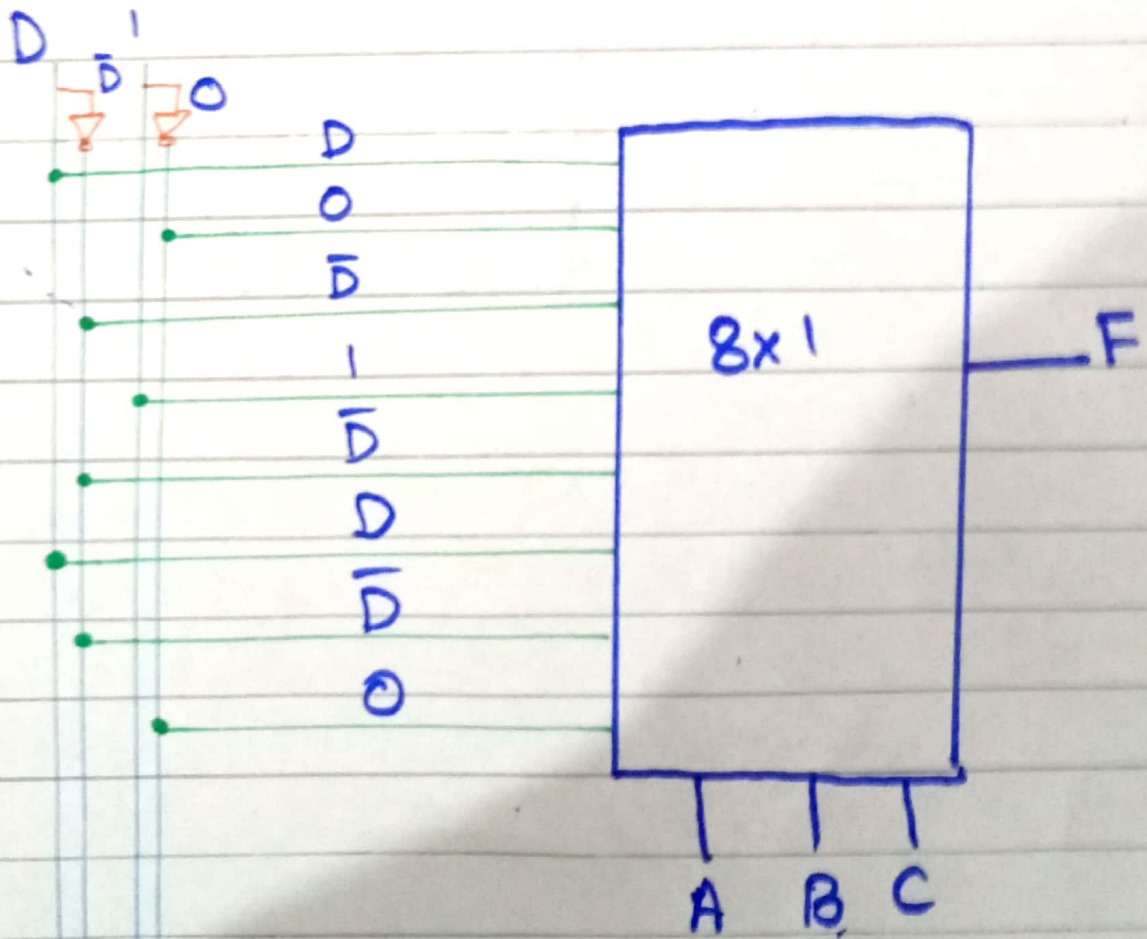

11

3 to 8 decoder

